
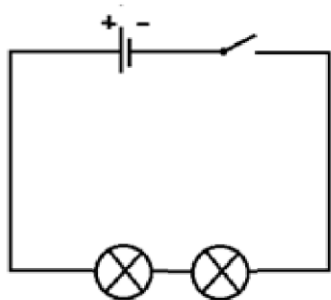


Napětí, proud a odpor v různých druzích zapojení:


JEDNODUCHÝ OBVOD
(SÉRIOVÝ)

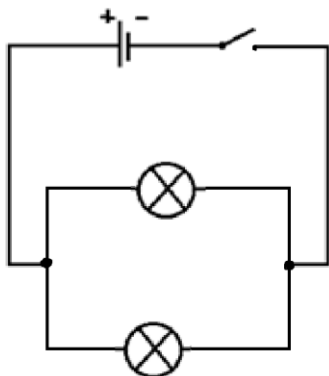


PARALELNÍ OBVOD



Proud:

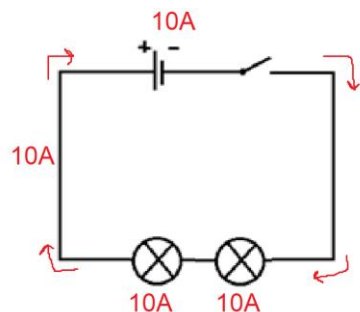


PROUD (I) je všude stejný

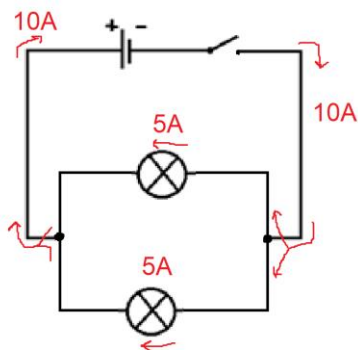

proud se dělí mezi spotřebiče
(zde je poloviční u spotřebičů)

Napětí:

JEDNODUCHÝ OBVOD
(SÉRIOVÝ)

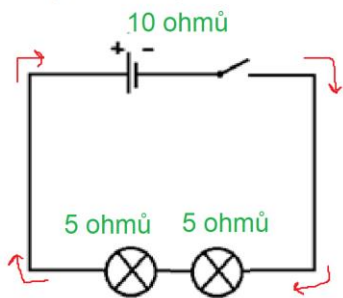

Napětí ("nabuzení elektronů") se u sériového zapojení dělí mezi spotřebiče (zde je poloviční u spotřebičů)

PARALELNÍ OBVOD

